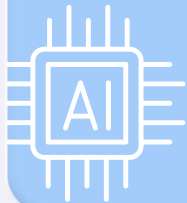




디지털논리회로 [Digital Logic Circuits]

9강.

# 순서논리회로(1)



컴퓨터과학과 강지훈 교수



## 제6장 | 순서논리회로

contents

# 학습 목차

## 9 강

### 01 순서논리회로 개요

---

### 02 플립플롭

- SR 래치(RS 플립플롭)
  - D 플립플롭
  - JK 플립플롭
  - T 플립플롭
- 

### 03 플립플롭의 트리거링

## 9강. 순서논리회로(1)



### 제6장. 순서논리회로

#### 6.1

### 순서논리회로 개요



## 6.1 순서논리회로의 개요



### • 순서논리회로 개요

출력이 현재 입력 신호의 논리적 "조합"에 따라 즉시 결정

조합논리회로  
(combinational  
logic circuit)

- 저장요소 없음
- 현재 입력만으로 출력 결정

디지털  
논리회로

출력이 현재 입력 뿐 아니라 이전 상태와 같이 시간적 "순서"에 따라 결정

순서논리회로  
(sequential  
logic circuit)

- 조합논리회로에 저장요소 (ex: Flip-Flop 등)를 추가
- 저장요소의 상태, 입력변수에 따라 출력 결정






## 6.1 순서논리회로의 개요



### • 순서논리회로의 블록도

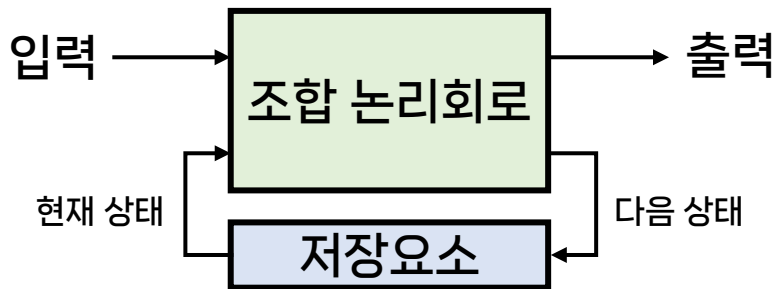

순서논리회로의 블록도



## 6.1 순서논리회로의 개요



- 순서논리회로의 분류

- 동기 순서논리회로(Synchronous Sequential Logic)
- 비동기 순서논리회로(Asynchronous Sequential Logic)



## 6.1 순서논리회로의 개요



### • 동기식과 비동기식

- 컴퓨터에서 동기식과 비동기식은 여러 분야에서 사용되는 용어
- 동기식
  - 서로 상호작용하는 구성 요소들이 같이 공유하는 신호에 맞춰 동작하는 방식
  - 공통된 클럭(Clock) 신호에 맞춰 동작 타이밍이 고정됨
  - 정해진 순서/시간에 맞게 동작함
- 비동기식
  - 공통의 동작 신호 없이 입력 변화나 이벤트에 따라 즉시 반응
  - 구성요소들은 각자 자신의 타이밍에 따라 작동함
  - 타이밍 조율이 필요한 경우 신호, 핸드 셰이크(handshake) 등을 사용





## 6.1 순서논리회로의 개요



### • 순서논리회로의 분류

#### • 동기 순서논리회로(Synchronous Sequential Logic)

- 저장 요소로 플립플롭(flip-flop)을 일반적으로 사용함
- 특정 순간에만 저장 요소의 내용을 변화시킬 수 있는 신호인 클럭 펄스를 사용
- 클럭 펄스는 시스템 전체에 제공되며, 구성 요소들은 클럭 펄스를 기반으로 동작 타이밍을 결정





## 6.1 순서논리회로의 개요



### • 순서논리회로의 분류

#### • 비동기 순서논리회로(Asynchronous Sequential Logic)

- 저장 요소로 시간지연 소자(time-delay device)를 사용할 수 있음
- 시간지연소자로 인해 신호가 전달되려면 일정한 시간이 걸리며, 이를 통해 신호를 기억하는 것 처럼 동작하게 할 수 있음 – 실제로 기억소자 역할을 완전히 대체하는 것은 아님
- 구성 요소간 공유하는 기준 타이밍인 클럭이 없기 때문에 여러 신호가 거의 동시에 바뀔 경우, 회로가 예상치 못한 순서로 상태가 변화할 수 있음



## 6.1 순서논리회로의 개요



### • 동기, 비동기 순서논리회로의 비교

항목	동기 순서논리회로	비동기 순서논리회로
동작 타이밍	클럭(Clock) 기반	이벤트와 같은 게이트간 피드백 기반
상태 변화 시점	클럭의 에지(상승/하강)에서만 변화	입력 변화가 발생하면 즉시
기억소자	플립플롭	시간지연 소자, 래치
상태 기억 방법	클럭 기반의 안정적인 상태 저장	피드백과 지연을 통해 상태 유지 구조를 형성
성능	클럭 주기에 따라 제한적	클럭을 기다릴 필요 없기 때문에 빠름
안정성	높음	낮을 수 있음(환경에 민감)
동작 타이밍 제어	클럭 기반으로 구성요소 전체 동기화	지연소자를 이용한 국소적 타이밍 조정



## 9강. 순서논리회로(1)



### 제6장. 순서논리회로

# 6.2

## 플립플롭



### • 플립플롭(Flip Flop: F/F)

- 1비트의 2진 정보를 저장할 수 있는 기억소자
  - 1비트의 정보를 보관하고 유지할 수 있으며, 순서논리회로의 기본 요소 중 하나임
  - 플립플롭 여러 개를 연결해서 여러 개의 비트 정보를 저장할 수 있음
- 입력신호에 의해 상태 변경 지시가 있을 때 까지 현재의 2진 상태를 유지
- 클럭 신호에 의해 출력 상태를 바꿈



### • 플립플롭의 종류

- RS, D, JK, T, 마스터-슬레이브 플립플롭(Flip Flop: F/F)

- 클럭 신호에 의해 출력이 바뀜
- 동기 순서논리 소자

- SR 래치(latch)

- 넓은 의미의 플립플롭 – “디지털 기반 기억소자” 전체를 일컫는 포괄적인 개념의 플립플롭
- 구동 입력이 1일 때 출력이 바뀜
- 비동기 순서논리 소자




## 6.2.1 SR 래치



 
### • SR 래치(Set-Reset Latch)

- 두 개의 NOR 게이트나 두 개의 NAND 게이트를 사용한 교차 피드백 구조로 구성
- 각각 세트(set)와 리셋(reset) 두 입력을 가짐



NOR 게이트 SR 래치

 


NAND 게이트 SR 래치



## 6.2.1 SR 래치



### • NOR 게이트로 된 래치

 

$S$	$R$	$Q(t + 1)$ : 다음 시간의 $Q$ 값
0	0	$Q(t)$ (무변화 상태)
0	1	0 (리셋 상태)
1	0	1 (세트 상태)
1	1	미정 상태

SR 래치는 두 개의 사용 가능한 상태를 가짐

- $Q$ 가 1이고  $\bar{Q}$ 가 0인 세트 상태
- $Q$ 가 0이고  $\bar{Q}$ 가 1인 리셋 상태
- $Q$ 와  $\bar{Q}$ 는 보수관계
- $S$ 와  $R$ 이 모두 1일 때는  $Q$ 와  $\bar{Q}$ 가 모두 0이 되는 미정 상태를 가짐






## 6.2.1 SR 래치




### • NOR 게이트로 된 래치의 동작


#### 1. 세트 상태

 


#### 2. 리셋 상태

 

#### 3. 무변화 상태

 

#### 4. 미정 상태

 





## 6.2.1 SR 래치



### • 래치에서 1비트 정보를 보관하는 원리

#### • 비트 값의 저장이라는 것은 무엇인가?

- 입력을 통해 0이나 1이라는 값을 기억 소자에 주입하고 입력 신호가 사라진 후에도 그 값이 유지 되어있는 상태
- 변하지 않고 남아있는 상태가 존재한다 -> 저장이 되어있다
- 출력 단자에 전압이 1(High) 또는 0(Low) 상태로 전기적으로 상태를 유지하는 것을 뜻함
- 래치는 이러한 전기적 상태를 유지하기 위해 내부 피드백 구조로 설계됨




## 6.2.1 SR 래치



### • 내부 피드백 구조
 
#### • 출력 상태를 유지하기 위해 출력 신호를 다시 입력으로 연결하는 구조

- 출력이 다시 입력으로 돌아가는 순환 피드백 구조를 갖고 있음
- 내부적으로 계속 입력과 출력을 수행하여 한번 만들어진 출력을 스스로 유지하게 함




- 전원이 공급되면 일반적으로  $Q$ 는 0으로  $\bar{Q}$ 는 1로 외부에서 리셋 상태로 초기화됨
- $S = 1, R = 0$  이면 두 번째 NOR 게이트는  $Q$  값이 어떤 값이던  $\bar{Q}$ 은 0 출력
- 첫 번째 NOR 게이트의 입력은 둘 다 0이 되어  $Q$ 는 1이 됨
- 입력 신호가 사라지고  $S$ 와  $R$ 이 0, 0이 되어도 내부 피드백을 통해 인해 값을 유지



## 6.2.1 SR 래치



### • NAND 게이트로 된 래치

 

$S$	$R$	$Q(t + 1)$
0	0	미정상태
0	1	1 (세트상태)
1	0	0 (리셋상태)
1	1	$Q(t)$ (무변화상태)

NAND 게이트로 된 SR 래치는 NOR 게이트로 된 SR 래치와 수행 기능은 동일

- 하지만 입력에 따른 출력의 동작은 반대



## 6.2.1 SR 래치



- 제어입력을 가진 SR 래치(RS 플립플롭)

- SR 래치는 비동기 순서논리회로

- SR 래치는 비동기 특성으로 인한 문제가 존재함

- 입력이 들어오기만 하면 래치가 동작하기 때문에

- 제어가 불가능하며

- 타이밍 맞추기가 어려움

- 제어입력을 가진 RS 래치는 제어입력을 통해 입력을 받아들일지 말지 결정하여 이 문제를 해결함




## 6.2.1 SR 래치



### • 제어입력을 가진 SR 래치(RS 플립플롭)

- 제어 입력을 가진 SR 래치는 클럭을 가진 래치, 또는 RS 플립플롭 이라고 함


NAND 게이트를 기본으로 한 SR 래치

 


함수표

C	S	R	Q의 다음 상태
0	X	X	무변화상태
1	0	0	무변화상태
1	0	1	0(리셋상태)
1	1	0	1(세트상태)
1	1	1	미정상상태

NOR 게이트를 기본으로 한 SR 래치

 

그래픽 기호

 




## 6.2.1 SR 래치



### • 제어입력을 가진 SR 래치(RS 플립플롭)

#### • RS 플립플롭의 문제점

 

- $C, S, R$  이 모두 1일 때  $Q$ 와  $\bar{Q}$ 의 값이 모두 0이 되어 논리적 모순 상태가 됨
  - 어떤 값으로도 결정할 수 없는 상태가 됨
- 제어입력이 다시 0으로 될 때, 다음 상태는 두 입력  $S, R$  중 어떤 것이 1이 되는지에 따라 결정되기 됨
  - 게이트가 어떤 순서로 반응하느냐에 따라 출력값이 결정되어 예측이 불가능해짐
- 피드백 루프가 깨지게 되어 회로가 상태를 유지할 수 없음


$C$	$S$	$R$	$Q$ 의 다음 상태
0	X	X	무변화상태
1	0	0	무변화상태
1	0	1	0(리셋상태)
1	1	0	1(세트상태)
1	1	1	미정상태




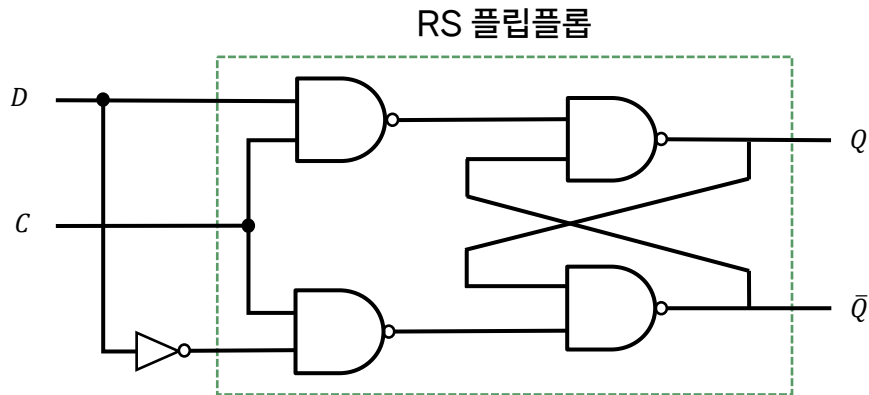
### • D 플립플롭의 개요



- RS 플립플롭의 문제점을 해결하기 위해 미정상태라는 불필요한 상태를 제거함



- RS 플립플롭의 S는 입력 D로, 입력 R은 입력 D의 보수로 들어 감
- D의 값에 따라 플립플롭에서 유지할 값이 결정됨



## 6.2.2 D 플립플롭

  

$C$	$D$	$Q$ 의 다음 상태
0	X	무변화상태
1	0	0(리셋상태)
1	1	1(세트상태)

- 제어입력이 0인 경우  $D$ 의 입력값과 상관 없이 출력상태는 변화 없음
- 제어입력이 1인 경우에만  $D$ 값이 출력에 반영됨








## 6.2.3 JK 플립플롭

### • JK 플립플롭의 동작원리와 특성

 

- 입력  $J$ 와  $K$ 는 RS 플립플롭의  $S$ 와  $R$ 에 대응
- $J$ 와  $K$ 가 모두 1인 때를 제외하고는 RS 플립플롭과 동일
- $J, K$ 가 모두 1인 경우, 한 클럭 펄스 뒤의 다음 상태는 현재 상태의 보수가 됨
  - $Q(t) = 1$ 이면,  $Q(t+1) = 0$
  - $Q(t) = 0$ 이면,  $Q(t+1) = 1$

$C$	$J$	$K$	$Q$ 의 다음 상태
0	X	X	무변화상태
1	0	0	무변화상태
1	0	1	리셋상태
1	1	0	세트상태
1	1	1	보수( $\bar{Q}$ )

- 미정 상태로 인한 논리적 모순을 해결함
- 하지만,  $J, K$ 가 모두 1일 때 출력으로 보수를 취한 이후에도 클럭 펄스가 남아 있다면, 반복적으로 보수를 취하는 문제를 발생




## 6.2.4 T 플립플롭



 
### • T 플립플롭의 개요

- JK 플립플롭의 변형으로 두 입력을 하나로 묶은 형태
- T는 상태를 반전한다는 토글(Toggle)에서 유래
  - 기존 값을 반전하는 기능만 있기 때문에 외부에서 Q를 초기화 해야함



T	Q의 다음 상태
0	무변화상태
1	반전( $\bar{Q}$ )

 

## 9강. 순서논리회로(1)



### 제6장. 순서논리회로

## 6.3

# 플립플롭의 트리거링




## 6.3 플립플롭의 트리거링


 
### • 트리거

- 플립플롭의 상태는 제어신호의 순간적인 변화에 따라 바뀜
  - 이 순간적인 변화를 트리거(trigger)라고 함
- D 플립플롭은 제어입력으로 클럭 펄스가 사용되며, 클럭 펄스가 논리-1 레벨로 변할 때 마다 트리거됨



- 클럭 펄스가 논리-1 레벨을 유지하는 동안에 데이터 입력의 변화에 따라 플립플롭의 출력 상태가 변함





## 6.3.1 트리거 방법



- 클럭 펄스가 사용되는 플립플롭의 트리거 방법

- 레벨 트리거(level trigger) 방법

- 클럭 펄스가 논리-1인 동안 입력이 출력에 영향을 미침

- 에지 트리거(edge trigger) 방법


- 클럭 펄스의 에지, 즉, 상승 에지나 하강 에지 동안에 입력이 출력에 영향을 미침
    - 상승 에지 – 클럭 펄스의 논리 상태가 논리-0에서 논리-1로 바뀌는 것
    - 하강 에지 – 클럭 펄스의 논리 상태가 논리-1에서 논리-0으로 바뀌는 것



## 6.3.1 트리거 방법



### • 레벨 및 에지 트리거 방법의 비교

레벨 트리거

 

$C$	$S$	$R$	$Q$ 의 다음 상태
0	X	X	무변화상태
1	0	0	무변화상태
1	0	1	0(리셋상태)
1	1	0	1(세트상태)
1	1	1	미정상태

에지 트리거

 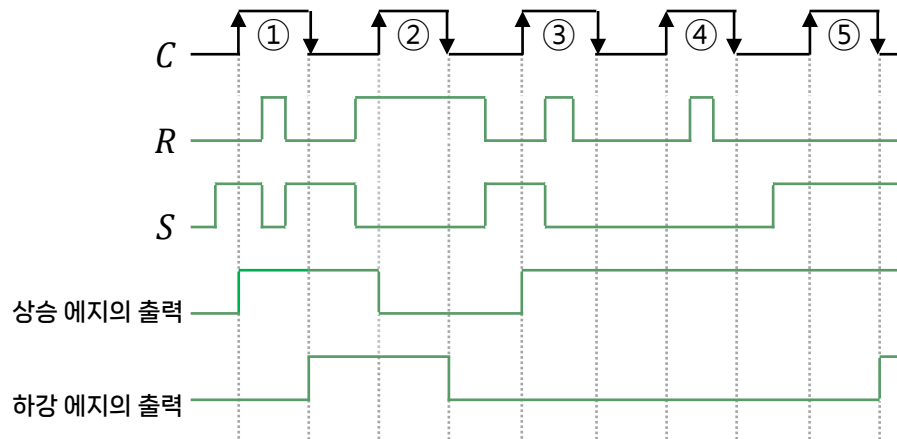



## 6.3.2 마스터-슬레이브 플립플롭



### • JK 플립플롭

- RS 플립플롭의 문제점을 개선한 형태
- 하지만 JK 플립 플롭에서도 문제점이 발생함
- 경쟁 상태(Race Condition)
  - 두 개 이상의 신호가 동시에 변화하려고 할 때 그 중 어느 것이 먼저 반응하느냐에 따라 출력이 달라질 수 있는 상태
  - 게이트마다 반응하는데 발생하는 약간의 지연 시간으로 인해 문제가 발생함
  - 입력  $J, K$ 가 모두 1일 때 클럭 펄스가 남아있게 되면 또 다시 보수를 취하는 반복적인 현상이 발생할 수 있음



## 6.3.2 마스터-슬레이브 플립플롭



### • 이를 해결하기 위해서는...

- 클럭 펄스의 상승 혹은 하강에서만 값이 변하도록 에지 트리거 방법을 사용
- 마스터-슬레이브 플립플롭을 사용





## 6.3.2 마스터-슬레이브 플립플롭


### • 마스터-슬레이브 플립플롭

- 주(Master)와 종(Slave)의 역할을 하는 두 개의 별도의 플립플롭으로 구성
- 기존 플립플롭에 인버터를 추가하여 구성
- 동작 원리
  - 클럭 펄스의 상승 에지에서 첫 번째 플립플롭인 마스터를 세트
  - 하강 에지에서 두 번째 플립플롭인 슬레이브에 신호를 전달하도록 구성



## 6.3.2 마스터-슬레이브 플립플롭

### • RS 플립플롭을 이용한 마스터-슬레이브 플립플롭

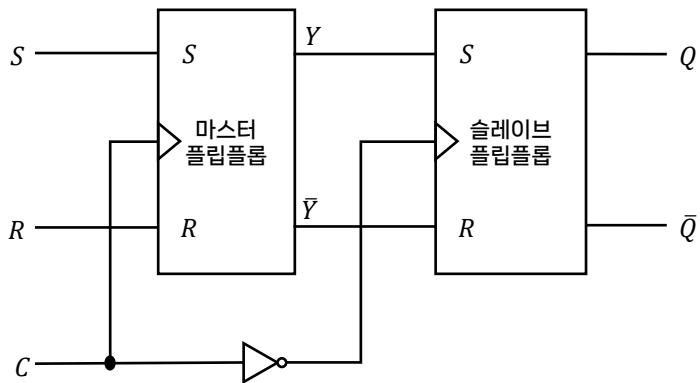

#### • 클럭펄스 $C = 1$ 일 때

- 마스터 플립플롭은 클럭 입력이 1이 되어 활동 상태가 됨
- 슬레이브 플립플롭은 활동 불능 상태가 됨
- $R$ 과  $S$ 에 있던 정보가 마스터 플립플롭에 전달됨


#### • 클럭펄스 $C = 0$ 일 때

- 마스터 플립플롭은 클럭 입력이 0이어서 활동 불능 상태가 됨
- 슬레이브 플립플롭의 클럭 입력은 1이 되어 활동 상태가 됨
- $Q$ 는  $Y$ 와 같고  $\bar{Q}$ 는  $\bar{Y}$ 와 같아 짐
- 이를 통해 마스터와 슬레이브는 분리됨



## 6.3.2 마스터-슬레이브 플립플롭

### • D 플립플롭을 이용한 마스터-슬레이브 플립플롭

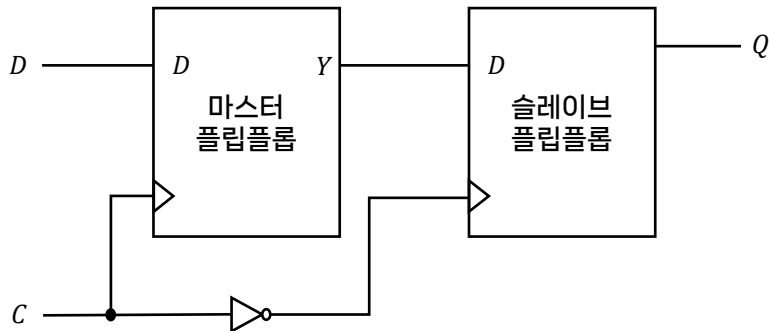

#### • 클럭펄스 $C = 1$ 일 때

- 마스터 플립플롭은 클럭 입력이 1이 되어 활동 상태가 됨
- 슬레이브 플립플롭은 활동 불능 상태가 됨



#### • 클럭펄스 $C = 0$ 일 때

- 마스터 플립플롭은 클럭 입력이 0이어서 활동 불능 상태가 됨
- 슬레이브 플립플롭의 클럭 입력은 1이 되어 활동 상태가 됨



## 6.3.2 마스터-슬레이브 플립플롭

### • D 플립플롭을 이용한 마스터-슬레이브 플립플롭

 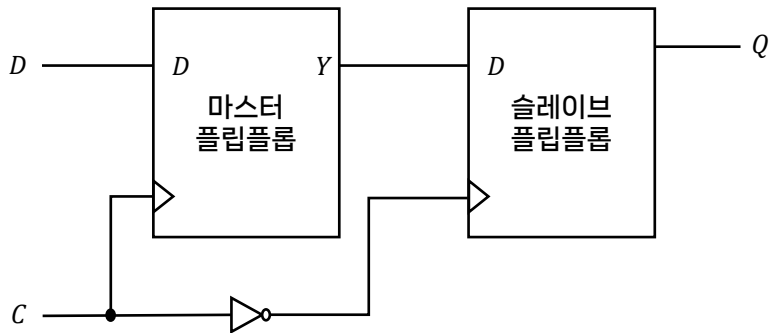

#### • 동작 흐름(초기 상태는 리셋으로 가정)

- 첫 번째 클럭 펄스의 상승 에지 시점
  - 마스터 플립플롭은 활동 상태
  - 이때 슬레이브 플립플롭은 활동 불능 상태
  - 입력  $D = 1$ 이기 때문에 출력  $Y = 1$


#### • 첫 번째 클럭 펄스의 하강 에지 시점

- 슬레이브 플립플롭은 활동 상태
- 마스터 플립플롭은 활동 불능 상태
- 마스터 플립플롭의 출력  $Y = 1$ 이 슬레이브에 전달
- $Q$ 는 1 상태가 됨
- $D = 0$ 이 되어도 마스터는 다음 상승 에지 때 까지 출력에 관여하지 못함



## 6.3.2 마스터-슬레이브 플립플롭

### • JK 플립플롭을 이용한 마스터-슬레이브 플립플롭


 


- $J, K$ 의 입력은 상승 에지에서 마스터 플립플롭에 하강 에지에서 슬레이브 플립플롭에 전달
- $J, K$ 의 입력은 클럭 펄스의 상승 에지에서 입력되고 하강 에지가 될 때 까지 출력에는 나타나지 않음
- 전체 플립플롭의 출력은 클럭펄스의 하강 에지에서 나타남



## 6.3.2 마스터-슬레이브 플립플롭

### • JK 플립플롭을 이용한 마스터-슬레이브 플립플롭

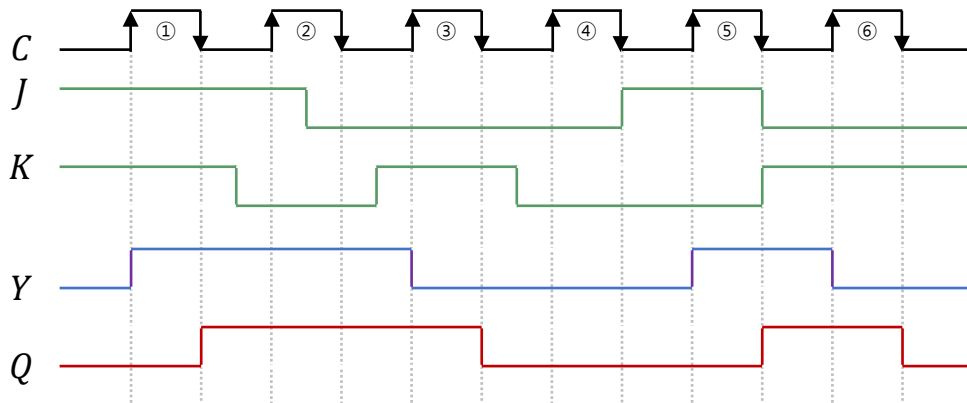 

#### • 동작 흐름(초기 상태는 리셋으로 가정)

- 첫 번째 클럭 펄스의 상승 에지 시점
  - 마스터 플립플롭은 활동 상태( $J, K$  둘 다 1이므로 반전)
  - 출력  $Y = 1$
- 첫 번째 클럭 펄스의 하강 에지 시점
  - 슬레이브 플립플롭은 활동 상태( $Y = 1, \bar{Y} = 0$ )
  - 출력  $Q = 1$
- 두 번째 클럭 펄스의 상승과 하강 에지 시점
  - 마스터 플립플롭  $Y = 1$ , 슬레이브 플립플롭  $Q = 1$
- 세 번째 클럭 펄스의 상승과 하강 에지 시점
  - 마스터 플립플롭  $Y = 0$ , 슬레이브 플립플롭  $Q = 0$
  - 이 후 부터 클럭의 상승과 에지에서 마스터와 슬레이브가 활동, 비 활동 상태로 동작



# 내용 정리

Summary

Contents



## 9강 | 순서논리회로(1)



디지털 +  
논리회로



### 01 순서논리회로의 개요


### 02 플립플롭

- SR 래치(RS 플립플롭)
- D 플립플롭
- JK 플립플롭
- T 플립플롭

### 03 플립플롭의 트리거링

- 트리거 방법
- 마스터-슬레이브 플립플롭

Digital Logic Circuits

 

다음시간에는

10 강.

# 순서논리회로(2)